


Maximum Swing

$$\text{Swing limits} \begin{cases} V_i \in [1.5V, 4.5V] \\ V_o \in [0.5V, 4.5V] \end{cases}$$

* Voltage Follower:

$$V_{icm} = V_{obias}$$
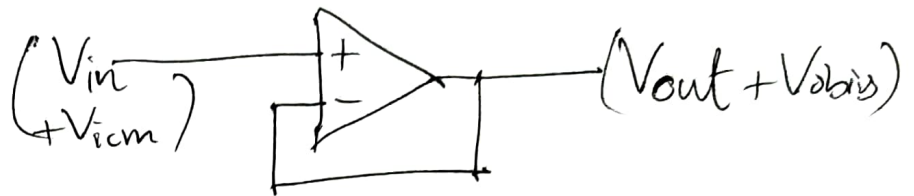
$$V_{out} = \frac{A_d}{1+A_d} \times V_i \approx V_{in}$$



$$1.5 \leq V_{icm} + V_{in} \leq 4.5 \quad \& \quad 0.5 \leq V_{icm} + V_{in} \leq 4.5$$

($V_{obias} + V_o$)

$$\Rightarrow \underline{\underline{V_{icm} = 3V}} \quad \& \quad V_{in} = 1.5V \quad (\text{Assuming sine wave input})$$

* Inverting amplifier : (say with a gain of -10)

$$V_{bias} = V_{obias}$$

$$V_{out} = -10 V_{in}$$

$$1.5 \leq V_{bias} + V_{in} \leq 7.5$$

&

$$0.5 \leq V_{bias} + V_{out} \leq 7.5$$

\Downarrow

$$0.5 - V_{bias} \leq V_{out} \leq 7.5 - V_{bias}$$

$$\Rightarrow \frac{(4.5 - V_{bias})}{10} \leq V_{in} \leq \frac{(0.5 - V_{bias})}{10}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{V_{bias} = 2.5V}} \text{ \& } V_{in} = 0.2V \text{ (for some input)}$$

