

Gain of the opamp

Gain of the first stage differential pair:

$$* \text{ For differential mode, } \frac{V_{o1}}{V_d} = \frac{-g_{m1}}{g_{ds1} + g_{ds2}} = \frac{-3200\mu}{70\mu + 70\mu}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{o1}}{V_d} = -40$$

$$* \text{ For common mode, } \frac{V_{o1}}{V_{cm}} = \frac{-g_{m1}}{g_{m3}} \left( \frac{1}{2g_{m1}r_{o1} + 1} \right)$$
$$= \frac{-3200\mu}{3200\mu} \left( \frac{1}{2 \times 3200\mu \times \frac{1}{80\mu} + 1} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{V_{o1}}{V_{cm}} = -\frac{1}{81}$$

Gain of the common source amplifier,

$$\frac{V_{o2}}{V_{o1}} = -g_{m5}r_{o2} = -3200\mu \times \frac{1}{800\mu} = -40$$

Overall gain: Differential gain =  $-40 \times -40 = 1600$

$$\text{Common mode gain} = -\frac{1}{81} \times -40 \approx 0.5$$

$$\text{CMRR} = \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right| = \frac{1600}{0.5} = 3200$$